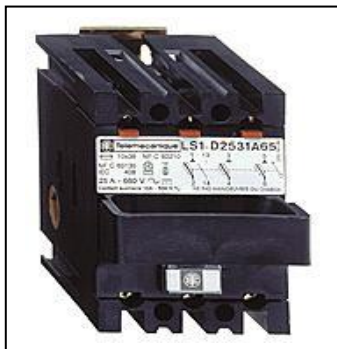
 
 
 



Identifier les composants et reconnaître leurs fonctions


On vous demande pour chaque composant cité, de dessiner le symbole correspondant dans les cadres prévus à cet effet et d'indiquer la fonction.


1/ Sectionneur tripolaire porte fusibles.*Photo**Symbole**Fonction*


2/ Fusibles.*Photo**Symbole**Fonction*

3/ Relais thermique tripolaire.*Photo**Symbole**Fonction*

 4/ Contacteur tripolaire.*Photo**Symbole**Fonction*

 5/ Transformateur monophasé.*Photo**Symbole**Fonction*

 6/ Moteur asynchrone triphasé.*Photo**Symbole**Fonction*

 7/ Bouton poussoir NO.*Photo**Symbole**Fonction*


.....

.....

.....

.....

.....

 8/ Bouton poussoir NF.*Photo**Symbole**Fonction*



.....

.....

.....

.....

.....

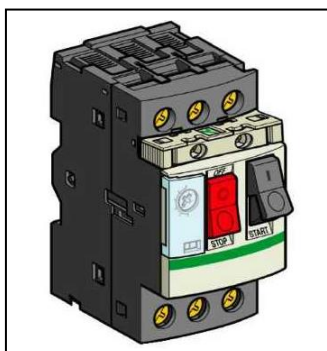 9/ Disjoncteur magnétothermique.*Photo**Symbole**Fonction*

.....

.....

.....

.....

.....

Compléter le schéma électrique

A l'aide des symboles vus précédemment, compléter le schéma électrique de puissance du moteur.

Rappel les fonctions essentielles à l'alimentation d'un moteur électrique sont :

- le sectionnement ;
- la protection contre les surintensités ;
- la commutation ;
- la protection contre les surcharges

